



به نام خدا



طراحی کامپیوتری سیستم‌های دیجیتال - پاییز ۱۴۰۴

پروژه ۲: طراحی و شبیه‌سازی یک واحد محاسباتی

بیت سریال از شتاب‌دهنده Stripes

طراحان: آرمین قاسمی - حسین غرابادیان

### هدف پروژه :

در این تمرین می‌خواهیم با نحوه پردازش بیت به بیت داده‌ها آشنا شویم. در بخش اول یک ماژول برای محاسبه ضرب داخلی دو بردار با استفاده از معماری بیت-سریال می‌سازیم و در بخش بعدی با استفاده از ماژول‌هایی که در بخش قبل ساختیم، یک ضرب بردار در ماتریس را انجام خواهیم داد.

### محاسبات بیت-سریال چیست؟

محاسبات بیت-سریال یک روش طراحی سخت‌افزاری است که در آن، داده‌ها به جای پردازش موازی و یک‌باره، به صورت بیت به بیت و در طی چندین سیکل کلاک پردازش می‌شوند. این فرآیند در عمل بسیار شبیه به ضرب‌کننده Add-and-Shift Multipliers است که در درس مدار منطقی با آن آشنا شده‌اید. در این روش، مدارهای محاسباتی مانند ضرب‌کننده‌ها بسیار ساده و کوچک می‌شوند و اغلب به چند گیت AND و یک جمع‌کننده نیاز دارند، زیرا در هر لحظه فقط با یک بیت از ورودی سروکار دارند. اگرچه محاسبه یک عملیات واحد ممکن است به چند سیکل کلاک نیاز داشته باشد، اما سادگی مدار به ما اجازه می‌دهد تعداد بسیار زیادی از این واحدهای محاسباتی را به صورت موازی در کنار هم قرار دهیم و به توان پردازشی بالایی دست یابیم.

در ادامه برای آشنایی بیشتر از این نوع معماری در ماژول ضرب‌کننده یک مثال را بررسی می‌کنیم:

فرض کنید می‌خواهیم عدد  $A = 6$  (bin:0110) را در عدد  $B = 5$  (bin:0101) ضرب کنیم. روش عادی این دو عدد که به آن موازی-موازی می‌گوییم به شکل زیر است:

$$\begin{array}{r} 0110 \quad (A = 6) \\ \times 0101 \quad (B = 5) \\ \hline 0110 \quad (\text{Partial Product 1: } 0110 * 1) \\ 0000 \quad (\text{Partial Product 2: } 0110 * 0) \\ 0110 \quad (\text{Partial Product 3: } 0110 * 1) \\ 0000 \quad (\text{Partial Product 4: } 0110 * 0) \\ \hline 00011110 \quad (\text{Final Result}) \end{array}$$

در این پروژه می‌خواهیم از روش سریال-موازی یا بیت-سریال برای انجام این ضرب استفاده کنیم. در این روش ورودی B به صورت موازی وارد می‌شود و همواره در دسترس است ولی ورودی A به صورت بیت-سریال وارد می‌شود. یعنی در هر سیکل کلاک، یکی از بیت‌های آن در دسترس قرار می‌گیرد. در Add-and-Shift Multiplier دیدید که روی ورودی سریال بیت‌ها را از LSB به MSB پردازش می‌کردیم، ولی در این پروژه بیت‌های ورودی سریال از MSB به LSB وارد می‌شوند و ما هم به همین ترتیب آنها را پردازش می‌کنیم. عملیات ضربی که بررسی کردیم با روش بیت-سریال به شکل زیر انجام می‌شود:

- این عملیات ضرب به یک Register انباشتگر (Accumulator) هشت بیتی نیاز دارد. این Register در ابتدای کار به مقدار صفر reset می‌شود.

### سیکل ۱

- **بیت ورودی از A:** اولین و پرارزش‌ترین بیت 0110 (MSB) که برابر 0 است.
- **عملیات:** چون بیت ورودی 0 است، عدد B با Accumulator جمع نمی‌شود (معادل جمع با صفر است). دقت کنید که در MSB برای اینکه نتیجه علامت درستی داشته باشد باید حاصل را از Accumulator کم کنیم. در واقع اگر بیت MSB عدد A برابر با ۱ بود باید B- را با Accumulator جمع می‌کردیم.
- **محاسبه:**

○ Accumulator در ابتدا : 00000000

○ نتیجه :  $00000000 + 0 = 00000000$

### سیکل ۲

- **بیت ورودی از A:** ۱
- **عملیات:**
- ۱. ابتدا مقدار قبلی Accumulator را یک واحد به چپ شیفت می‌دهیم.
- ۲. چون بیت ورودی 1 است، مقدار B را با نتیجه شیفت‌یافته جمع می‌کنیم.
- **محاسبه:**

۱. مقدار قبلی Accumulator : 00000000

۲. شیفت به چپ :  $00000000 \ll 1 = 00000000$

۳. ۲. جمع با B :  $00000101 + 00000000 = 00000101$

### سیکل ۳

- **بیت ورودی از A:** ۱
- **عملیات:** دوباره ابتدا شیفت و سپس جمع با B.
- **محاسبه:**
- مقدار قبلی Accumulator : 00000101
- ۱. شیفت به چپ :  $00000101 \ll 1 = 00001010$
- ۲. جمع با B :  $00001010 + 00000101 = 00001111$

## سیکل ۴

- بیت ورودی از A: چهارمین و کم‌ارزش‌ترین بیت 0110 (LSB) که برابر 0 است.
- عملیات: چون بیت ورودی 0 است، فقط عمل شیفت را انجام می‌دهیم.
- محاسبه:

- مقدار قبلی Accumulator: 00001111
- ۱. شیفت به چپ:  $00001111 \ll 1 = 00011110$
- ۲. جمع با صفر:  $00011110 + 0 = 00011110$
- Accumulator در پایان سیکل ۴: 00011110

با توجه به این مثال، می‌توانیم با استفاده از این الگوریتم ضرب دو عدد ۴ بیتی در یکدیگر را در ۴ سیکل انجام دهیم. نکته مورد توجه اینجاست که عرض بیت ورودی موازی (یا همان ورودی B) تاثیری در مدت زمان انجام محاسبات ندارد، در حالی که عرض بیت ورودی سریال (همان ورودی A) مستقیماً مدت زمان انجام محاسبات را تعیین می‌کند. این ویژگی سبب می‌شود که این الگوریتم قدرت انعطاف بالایی داشته باشد و بتواند مدت زمان محاسبات را بر اساس طول ورودی تنظیم کند.

فرض کنید در یک واحد سخت‌افزاری برای انجام محاسبات شبکه‌های عصبی، در یک لایه نیاز به دقت ۸ بیتی داشته باشیم و خروجی نرون‌های ما ۸ بیتی باشند، ولی در لایه دیگر نیاز به ۱۶ بیت دقت داشته باشیم. الگوریتم مطرح شده می‌تواند هر دو مورد را هندل کند و همین‌طور برای ورودی ۸ بیتی محاسبات را در مدت زمان کوتاه‌تری انجام دهد.

به بیشترین میزان دقت (یا همان عرض بیت) ممکن برای ورودی A، MAX\_PRECISION یا به اختصار MP می‌گوییم. برای مثال اگر MP برای یک ضرب‌کننده ۱۶ باشد، یعنی ضرب‌کننده می‌تواند عدد B (که عرض آن ثابت است) را در یک عدد نهایتاً ۱۶ بیتی ضرب کند و مدت زمان انجام محاسبات به اندازه تعداد بیت‌های عدد دوم خواهد بود.

## طراحی واحد پردازشی Stripes:

در این بخش از پروژه قصد داریم یک ماژول برای محاسبه ضرب داخلی دو بردار در یکدیگر با استفاده از معماری بیت-سریال طراحی کنیم. فرض کنید می‌خواهیم بردارهای A و B را در هم ضرب داخلی کنیم. B یک بردار با N درایه W بیتی، و A یک بردار با N درایه نهایتاً MP بیتی است. البته در این مثال فرض می‌کنیم درایه‌های A و B هر دو ۱۶ بیتی هستند. یعنی  $MP = W = 16$ . همچنین فرض می‌کنیم  $N = 4$  است. این محاسبات به شکل زیر انجام می‌شوند:

$$\vec{A} = \begin{bmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_{N-1} \end{bmatrix} \quad \vec{B} = \begin{bmatrix} b_0 \\ \vdots \\ b_{N-1} \end{bmatrix} ; \quad \vec{A} \cdot \vec{B} = a_0 \times b_0 + \dots + a_{N-1} \times b_{N-1} = result$$

ماژول مورد نظر یکی از بردارهای A یا B را به صورت بیت به بیت و سریالی، و بردار دیگر را به صورت موازی و یکجا دریافت می‌کند. در ادامه فرض می‌کنیم که بردار A به صورت سریالی و بیت به بیت دریافت می‌شود. یعنی در هر سیکل ما یک بیت از هر درایه بردار A را دریافت می‌کنیم. همچنین فرض می‌کنیم بردار B در طول محاسبات در

دسترس است. نکته مهم این است که هر درایه بردار A از msb به lsb وارد میشود. بنابراین می توانیم بگوییم ماژول مورد نظر یک ورودی N بیتی  $i\_vec\_a\_bits$  دارد که در سیکل  $j$  ام حاوی بیت  $j$ -MP ام  $a_0$  تا  $a_{N-1}$  است. در مثال ما که  $MP = 16$  است، در سیکل اول بیت ۱۵ ام (msb) در سیکل بعدی بیت ۱۴ ام و... در سیکل ۱۶ ام بیت صفرم از هر درایه دریافت می شود. به بیان دیگر در سیکل  $j$  ام داریم :

$$i\_vec\_bits = [a_0(MP - j), \dots, a_{N-1}(MP - j)]$$

همچنین این ماژول سیگنال های کنترلی  $i\_valid$ ،  $i\_lsb$  و  $i\_msb$  را نیز دارد. سیگنال  $i\_is\_msb$  در سیکل اول محاسبات فعال می شود و نشان دهنده این است که ورودی  $i\_vec\_a\_bits$  حاوی بیت های msb اعداد  $a_0$  تا  $a_{N-1}$  است. سیگنال  $i\_is\_lsb$  نیز در سیکل آخر محاسبات فعال می شود و نشان دهنده این است که ورودی  $i\_vec\_a\_bits$  حاوی بیت های lsb اعداد  $a_0$  تا  $a_{N-1}$  است. سیگنال  $i\_valid$  نیز نشان دهنده این است که ورودی  $i\_vec\_a\_bits$  در چه سیکل هایی معتبر است.


ورودی دیگر مدار  $i\_vec\_b$  است که  $W \times N$  بیت دارد و شامل تک تک درایه های بردار B است. در مثال ما این ورودی  $4 \times 16 = 64$  بیت دارد که در آن ۱۶ بیت اول مربوط به  $b_0$ ، ۱۶ بیتی بعدی مربوط به  $b_1$  و... است. فرض ما این است که این ورودی در طول زمان معتبر است و تغییر نمی کند.

یک ورودی دیگر مدار ورودی  $i\_initial\_sum$  است این ورودی صرفاً در سیکل آخر که  $i\_is\_lsb$  فعال است معتبر است و با خروجی نهایی حاصل ضرب داخلی جمع میشود. تعداد بیت های این سیگنال به اندازه بیت های سیگنال خروجی مدار است.

همچنین خروجی نهایی مدار سیگنال  $o\_dot\_product$  است که  $W + \log_2 N + MP$  بیت دارد. در مثال ما این سیگنال ۳۴ بیتی است.

دقت کنید که این ماژول هیچ سیگنال کنترلی یا وضعیتی مانند start و done ندارد و همچنین مقادیر بردار B را رجیستر نمی کند.

شمای کلی این ماژول در شکل آورده شده.

 

شکل ۱ واحد پردازشی Stripes

نهایتاً ضرب داخلی بردار های زیر را انجام دهید و در گزارش خود بیاورید.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} = 50$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix} = -7$$

انجام یک ضرب بردار در ماتریس با استفاده از واحد های پردازشی **Stripes** :

در این بخش می خواهیم ضرب یک ماتریس ۸ در ۸ در یک بردار ۸ در ۱ را با استفاده از PE طراحی شده در بخش قبل انجام دهیم:

$$\begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{18} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{81} & \cdots & b_{88} \end{pmatrix}_{8 \times 8} \times \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_8 \end{pmatrix}_{8 \times 1} = \begin{pmatrix} o_1 \\ \vdots \\ o_8 \end{pmatrix}_{8 \times 1}$$

واضح است که درایه  $o_i$  از بردار خروجی از حاصل ضرب داخلی بردار  $a$  با ترانهاده سطر  $i$ ام ماتریس  $B$  بدست آمده:


$$(b_{i1} \quad \cdots \quad b_{i8})^T \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_8 \end{pmatrix} = o_i$$

بنابراین اگر به ازای هر سطر از ماتریس B یک داشته PE باشیم که قابلیت ضرب داخلی دو بردار ۸ عضوی را داشته باشد، می توانیم به صورت موازی تمام خروجی ها را پردازش کنیم اما در این بخش می خواهیم این ضرب را با تنها دو PE انجام دهیم.

محدودیت سخت افزاری دیگری که داریم این است که هر PE ما می تواند یک ضرب داخلی برداری با نهایتاً چهار المان انجام دهد. یعنی پارامتر N در PE باید برابر با ۴ باشد. بنابراین باید هر ضرب داخلی برداری ۸ در ۸ را به دو ضرب داخلی ۴ در ۴ بشکنیم:

$$(b_{i1} \quad \dots \quad b_{i8})^T \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_5 \\ \vdots \\ b_8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_5 \\ \vdots \\ a_8 \end{pmatrix} = o_i$$

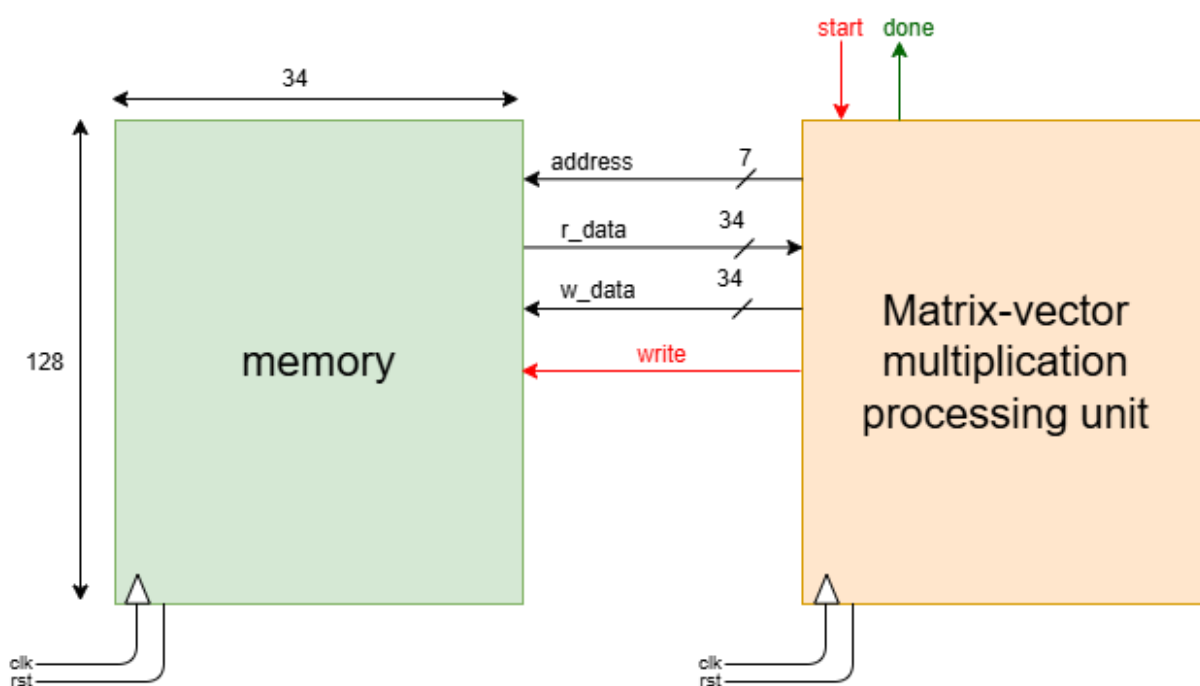بنابراین کنترلر این ماژول باید بتوان ضرب یک ماتریس ۸ در ۸ در یک بردار ۸ در ۸ را به ضرب داخلی بردارهای ۴ در ۴ بشکند و نتایج آن ها را با هم ادغام کند. شماتیک نهایی ماژول باید مانند شکل ۲ باشد.



شکل ۲ واحد پردازشی ضرب ماتریس در بردار

واحد حافظه یک ماژول ساده است که حاوی مقادیر ماتریس B و بردار a است. نتیجه نهایی نیز روی همین واحد حافظه نوشته میشود. با توجه به ابعاد ماتریس و بردار این واحد حافظه می تواند ۱۲۸ کلمه را در خود جا دهد. عرض این کلمات ۳۴ بیت است نتایج خروجی نیز در همین حافظه جا شوند. واحد Matrix-vector multiplication processing unit به این شکل کار میکند که پس از دریافت سیگنال شروع به کار می کند، حاصل ضرب ماتریس در بردار را محاسبه میکند و نهایتاً بردار خروجی را در حافظه می نویسد. فرض کنید ۸ کلمه اول حافظه مربوط به بردار B، ۶۴ کلمه بعدی مربوط به ماتریس A، و ۸ کلمه بعدی مربوط به بردار خروجی باشد که باید

توسط Matrix-vector multiplication processing unit نوشته شود. فرض کنید ورودی ها که ۱۶ بیتی هستند، sign extend شده اند تا در ۳۴ بیت در حافظه قرار بگیرند.

برای این بخش به صورت جداگانه تست کیس در اختیار شما قرار می‌گیرد.

مواردی که باید تحویل دهید:

- طراحی کنترلر و مسیر داده به صورت دستی (برای همه ی ماژول ها)
- کدهای مربوط به زبان وریلگ (تمام ماژول ها)
- خروجی تست کیس ها

## سایر نکات

- انجام این تمرین به صورت گروه های دونفره خواهد بود.
- فایل ها و گزارش خود را تا قبل از موعد تحویل، با نام CAD\_HW2\_<SID1>\_<SID2>.zip در محل مربوطه در صفحه درس آپلود کنید.
- در صورت هرگونه ابهام می توانید از طریق ایمیل یا تلگرام با طراحان در ارتباط باشید.
- نام گذاری صحیح متغیرها، تمیزی کد و توضیحات و پارامتری بودن ورودی‌های ماژول‌ها می تواند تا حدودی کاستی‌های کد را در بخش‌های دیگر جبران کند.
- - هدف این تمرین یادگیری شماسست! در صورت کشف تقلب، مطابق با قوانین درس برخورد خواهد شد.

موفق باشید