

گزارش پروژه 3

CAD


امیرحسین علی خانی و صدرا مدائنی اول

810102564 و 810102479

اولین کاری که کردیم تمام ماژول هایی که با استفاده از c1,c2,s1,s2 ساختیم رو در یک فایل قرار دادیم:

```
my_utils.v
1 module my_not(input inp, output out);
2   c1 inv (.A0(1'b1), .A1(1'b0), .SA(inp), .B0(1'b0), .B1(1'b0), .SB(1'b0), .S0(1'b0), .S1(1'b0), .f(out));
3 endmodule
4
5 module my_and(input a, input b, output out);
6   c1 and_g (.A0(1'b0), .A1(b), .SA(a), .B0(1'b0), .B1(1'b0), .SB(1'b0), .S0(1'b0), .S1(1'b0), .f(out));
7 endmodule
8
9 module my_or(input a, input b, output out);
10  c1 or_g (.A0(b), .A1(1'b1), .SA(a), .B0(1'b0), .B1(1'b0), .SB(1'b0), .S0(1'b0), .S1(1'b0), .f(out));
11 endmodule
12
13 module my_xor(input a, input b, output out);
14  c2 xor_g (.D00(1'b0), .D01(1'b1), .D10(1'b1), .D11(1'b0), .A1(a), .B1(1'b0), .A0(b), .B0(1'b1), .out(out));
15 endmodule
16
17 module my_mux2(input s, input i0, input i1, output out);
18  c1 mux (.A0(i0), .A1(i1), .SA(s), .B0(1'b0), .B1(1'b0), .SB(1'b0), .S0(1'b0), .S1(1'b0), .f(out));
19 endmodule
20
21 module my_mux4_one_cell(input [1:0] s, input i0, i1, i2, i3, output out);
22   c1 mux4 (
23     .S0(s[1]), .S1(1'b0),
24     .SA(s[0]), .A0(i0), .A1(i1),
25     .SB(s[0]), .B0(i2), .B1(i3),
26     .f(out)
27   );
28 endmodule
29
30 module half_adder(input a, input b, output sum, output cout);
31   my_xor x1(a, b, sum);
32   my_and a1(a, b, cout);
33 endmodule
34
35 module full_adder(input a, input b, input cin, output sum, output cout);
36   wire not_cin;
37   my_not n1(cin, not_cin);
```

 برای تست کردنشون تست بنچی نوشتیم که اون ماژول هایی استفاده کردیم و برای صحت درستیش خروجی بگیره و نتیجه شد:



تصویر بالا خروجی شبیه‌سازی ماژول‌های پایه را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، سیگنال errors (خط سوم از بالا) در تمام طول شبیه‌سازی مقدار 0 را حفظ کرده است که نشان‌دهنده پاس شدن تمام تست‌هاست. در ادامه می‌پردازیم به دلیل اینکه چرا هرکدام از اون سیگنال‌ها درست است.

1. (my_adder8):

در لحظه نشان‌داده شده، ورودی‌ها مقادیر $add_a = -56$ و $add_b = 100$ را دارند. خروجی sum مقدار 44 را نشان می‌دهد که نتیجه درسته.

2. (my_multiplier):

ورودی‌ها مقادیر ماکزیمم ۴ بیتی یعنی $mul_a = 15$ (1111) و $mul_b = 15$ (1111) را دارند. خروجی prod مقدار هگز 11100001 (معادل دسیمال 225) را نشان می‌دهد

3. (counter):

سیگنال cnt_val به درستی با هر لبه کلاک افزایش می‌یابد (دنباله 0, 1, 2, 3, ... در پایین تصویر است). در انتهای شمارش، سیگنال cnt_co (Carry Out) به درستی فعال شده است.

4. گیت‌های منطقی و مالتی‌پلکسر:

تغییرات سیگنال‌های w_and , w_or , w_xor و mux_out متناظر با تغییرات ورودی‌ها بوده و تاخیر گیت‌ها در حد نرمال است.

در این پروژه ما می‌خواستیم یک تولیدکننده هش (Hash Generator) در سطح RTL و به صورت تماماً (Structural) بود.

تمام گیت‌های منطقی (AND, OR, NOT, MUX, XOR) با استفاده از سلول‌های C1 و C2 ساخته شدند.

برای کاهش هزینه، تا حد امکان از سلول C1 (که ۱۰ گیت است) برای پیاده‌سازی MUX و NOT و AND/OR استفاده شد.

به جای استفاده از Full Adder معمولی (۵۵ گیت)، از یک طراحی فشرده مبتنی بر LUT در سلول C2 استفاده شد که هزینه هر بیت را به ۳۲ گیت کاهش داد.

برای جایگزینی عملیات چرخش (Rotate)، یک ضرب کننده 4×4 طراحی شد. از سلول S2 برای ساخت رجیسترها استفاده شد.

در طراحی های معمول، برای انتخاب ورودی رجیستر از یک MUX جداگانه استفاده می شود. در این طراحی، با توجه به اینکه سلول S2 دارای پایه های انتخاب S0 و S1 است، لاجیک انتخاب ورودی (بین مقدار اولیه و مقدار حلقه) به درون خود رجیستر منتقل شد که باعث شد حدود ۳۲۰ گیت صرفه جویی بشه.

از آنجا که ورودی های ضرب کننده دارای شیفت های مشخصی بودند (ضرب در بیت های خاص)، بسیاری از عملیات جمع عملاً جمع با صفر بودند. پس به جای استفاده از ۳ جمع کننده کامل ۸ بیتی، یک مدار جمع کننده اختصاصی طراحی شد که گیت های مربوط به جمع صفرها را حذف کرد. در طبقات اول که کری ورودی وجود نداشت، از Half Adder (۲۲ گیت) به جای Full Adder (۳۲ گیت) استفاده شد.

با توجه به اینکه پیام ورودی (msg) در طول پردازش ثابت است، رجیسترهای داخلی پیام حذف شدند و ورودی ها مستقیماً به مالتی پلکسر انتخاب پیام متصل شدند. یعنی صرفه جویی حدود ۴۱۶ گیت.

تابع F با استفاده از ساختار مالتی پلکسری (If-Else) و با سلول ارزان C1 پیاده سازی شدند که بسیار کم هزینه تر از پیاده سازی با گیت های جداگانه بود.

در نهایت با چک کردن خروجی تعداد گیت ها شد 3754 و تمام تست کیس ها درست بود.

خروجی:

```
≡ numbers.txt
1 3754|
```


به منظور کاهش تعداد گیت‌ها به ۳۷۵۴، مالتی‌پلکسرهای ورودی رجیسترهای A، B، C و D حذف شده و عملکرد آن‌ها با استفاده از پایه انتخاب S0 در سلول S2، به صورت داخلی پیاده‌سازی شده است (منطق ادغام‌شده‌ی مالتی‌پلکسر و رجیستر).